

Warszawa, 16.01.2023 r.


Wykonawcy

Konrad Krupski, 310729


Julia Polak, 310965

Temat: Wariant 3 + Wariant 4. Negowanie wszystkich diod + Wędrująca pojedyncza dioda z przejściem pozycja 8->7 (odbija się)


Schemat blokowy układu

 

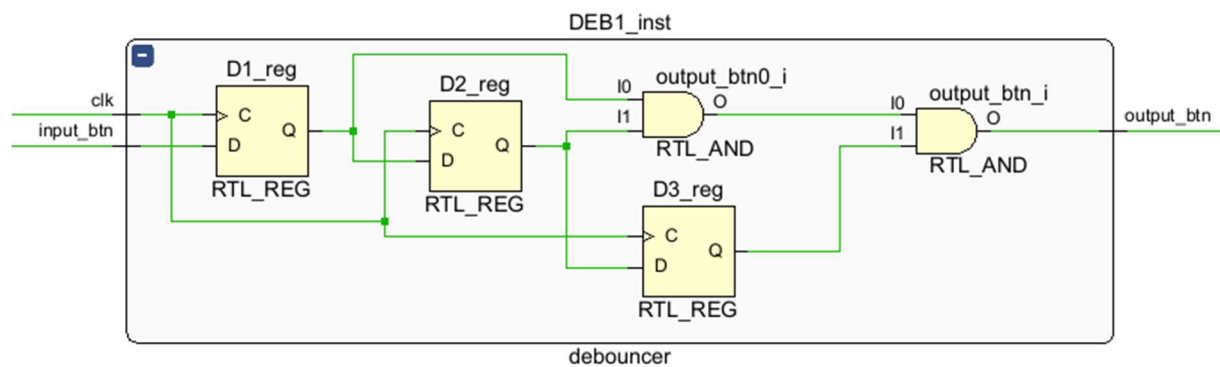Rysunek 1 Schemat blokowy układu po elaboracji



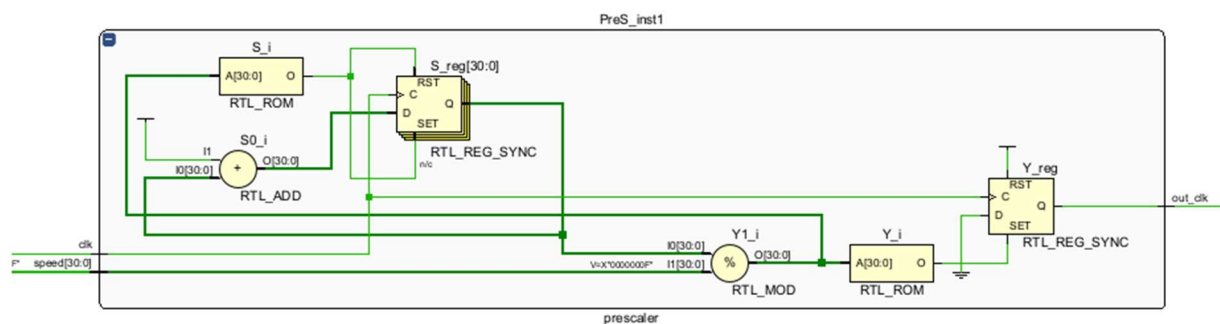Rysunek 2 Schemat blokowy Debouncer'a po elaboracji



Rysunek 3 Schemat blokowy prescaler'a po elaboracji

Opis działania projektu

Układ będzie uruchamiał się w stanie domyślnym co rozumiemy jako pierwszy wariant świecenia (negowanie diod), podstawowa częstotliwość zegara ustawiona przez prescaler(1 Hz) oraz sygnał reset ustawiony na 0 (czyli brak resetu). Do obsługi zmiany wariantu, resetu czy prescaler'a wykorzystamy przycisku znajdujące się bezpośrednio na płytce Zybo Z7-10. Jako diody wykorzystamy zewnętrzny układ dołączony do portu „je”.

Omówienie najważniejszych części kodu

```
34 entity prescaler is
35     port(
36         clk: in bit;
37         speed: in natural;
38         out_clk: out bit
39     );
40 end prescaler;
41
42 architecture Behavioral of prescaler is
43     signal S: natural:=1;
44     signal Y: bit;
45 begin
46     process(clk) is
47     begin
48         if(clk' event and clk='1') then
49             if(S mod speed = 0) then
50                 Y <= '1';
51                 S <= 1;
52             else
53                 Y <= '0';
54                 S <= S+1;
55             end if;
56         end if;
57     end process;
58     out_clk <= Y;
59 end Behavioral;
```

Rysunek 4 Kod prescaler'a

Komentarz:

Moduł Prescaler'a został opracowany w oparciu o operację modulo. Jego wejściami są kolejno: sygnał zegara, w naszym przypadku jest to zegar z płytki ZYBO Z7-10, parametr speed, który ustala wartość przez jaką częstotliwość zegara będzie dzielona oraz wyjście out_clk, które jest naszym sygnałem zegarowym po przeskalowaniu.

Dzięki operacji modulo jesteśmy w stanie zmienić stan podawany na wyjście układu prescalera w momencie, gdy zliczymy odpowiednio ustaloną liczbę „tyknięć” zegara doprowadzonego do wejścia. Płytką Zybo Z7-10 charakteryzuje się częstotliwością zegara 125MHz, jednak w celu przeprowadzenia symulacji prescaler został ustawiony a wartość 124. Niestety operacja modulo jest dosyć kosztowana, dlatego w rzeczywistym układzie będziemy spodziewać się pewnych opóźnień.

```

34 | entity debouncer is
35 |     port(
36 |         input_btn: in bit;
37 |         clk: in bit;
38 |         output_btn: out bit
39 |     );
40 | end debouncer;
41 |
42 | architecture Behavioral of debouncer is
43 |     signal D1, D2, D3: bit;
44 | begin
45 |     process(clk) is
46 |     begin
47 |         if (clk' event and clk='1') then
48 |             D1 <= input_btn;
49 |             D2 <= D1;
50 |             D3 <= D2;
51 |         end if;
52 |     end process;
53 |     output_btn <= D1 and D2 and D3;
54 |
55 | end Behavioral;

```

Rysunek 5 Kod układu debouncer'a

Komentarz:

Układ debouncer'a został zrealizowany o połączenie 3 przerzutników typu D, dzięki czemu osiągnęliśmy opóźnienie sygnału o 3 takty zegara. Taki układ w połączeniu z prescaler'em pozwolił nam osiągnąć zamierzano rezultat, czyli wyeliminowanie wpływu drgań używanych przycisków.

Przerzutniki typu D są połączone szeregowo co zostało pokazane w sekcji prezentacji schematu blokowego układu. Sygnał wysoki na wyjściu debouncer'a jest uzyskiwany tylko wtedy, gdy sygnał wejściowy przepropagował się przez każdy z przerzutników.

Do sygnały input_btn przypisujemy przycisk, który ma być obsługiwany przez układ debouncer'a. Do wejścia clk dołączamy zegar, którym nasze przyciski mają być sterowane, w naszym przypadku jest to zegar po przeskalowaniu poprzedni opisanym przeze mnie układem debouncer'a. Na wyjściu output_btn uzyskujemy odpowiednio opóźniony stan przycisku.



Rysunek 6 Logika kombinacyjna obsługująca warianty świecenia diod

Komentarz:

W liniach 73 – 76 jest przedstawiony sposób realizacji pierwszego wybranego przez nas wariantu świecenia diod. Wariant ten miał negować diody podłączone do wyjścia płytki, co zostało zrealizowane poprzez zanegowania sygnału pomocniczego Y oraz przypisanie go do wyjścia „je”.

W liniach 79-91 został zrealizowany drugi wybrany przez nas wariant, który polegał na tym, że mieliśmy zaświecić pojedynczą diodą z uwzględnieniem przejścia 8->1. Do realizacji tego zadania wykorzystaliśmy pomocniczy sygnał UP_DOWN, który pozwala nam na ustalenie strony, w którą dioda ma się „poruszać”. Jeżeli jest on równy 0 to poruszamy się zgodnie z następującą kolejnością

1 -> 2 -> 3 -> ... -> 8

W przeciwnym wypadku poruszamy się w następujący sposób

8 -> 7 -> 6 -> ... -> 1

Do śledzenia tego, która dioda ma być obecnie zapalona wykorzystaliśmy sygnał pomocniczy Counter oraz odpowiednio napisaną instrukcję warunkową.

```

if (Counter = 0) then
    Y <= "00000001";
elsif (Counter = 1) then
    Y <= "00000010";
elsif (Counter = 2) then
    Y <= "00000100";
elsif (Counter = 3) then
    Y <= "00001000";
elsif (Counter = 4) then
    Y <= "00010000";
elsif (Counter = 5) then
    Y <= "00100000";
elsif (Counter = 6) then
    Y <= "01000000";
elsif (Counter = 7) then
    Y <= "10000000";
else
    Y <= "00000000";
end if;

```

Rysunek 7 Instrukcja warunkowa obsługująca świecenie diody

Możemy zauważyć, że w zależności od wartości sygnału Counter zapalmy diodę wyznaczoną przez wartość binarną, np. wartość dla Counter = 3 czyli 00001000 odpowiada czwartej diodzie.

130	⬇	○		if(On_Off_flag = '0') then
131	⬇	○		if(BTN_1 = '1' and BTN_1_delay = '0') then
132	⬇	○		BTN_1_delay <= '1';
133	⬇	○		On_Off_flag <= '1';
134	⬇	○		end if;
135	⬇			else
136	⬇	○		if(BTN_1 = '1' and BTN_1_delay = '0') then
137	⬇	○		BTN_1_delay <= '1';
138	⬇	○		On_Off_flag <= '0';
139	⬇			end if;
140	⬇			end if;
141	⬇			
142	⬇	○		if(BTN_1_delay = '1' and BTN_1 = '0') then
143	⬇	○		BTN_1_delay <= '0';
144	⬇			end if;
145	⬇			

Rysunek 8 Obsługa przycisku reset

Każdy z przycisków został obsługowany w podobny sposób, dlatego zasada działania zostanie wyjaśniona tylko na jednym z nich. Na początek sprawdzamy obecny stan przycisku (linia 130) i w zależności on tego wykonujemy kolejne instrukcje warunkowe. W tym rozwiązaniu posłużyliśmy się pomocniczym sygnałem BTN_x_delay, który zapamiętuje poprzedni stan przycisku, co pozwala na uniknięcie sytuacji, że pojedyncze kliknięcie przycisku wywołuje kilkukrotne wywołanie się instrukcji if. Następnie, jeżeli przycisk został kliknięty a jego poprzednim stanem był stan niski to zmieniamy wartość flagi.

150			<code>if(BTN_2 = '1' and BTN_2_delay = '0') then</code>
151			<code> if(Speed_flag = '1') then</code>
152			<code> Speed <= 64;</code>
153			<code> Speed_flag <= '0';</code>
154			<code> else</code>
155			<code> Speed <= 124;</code>
156			<code> Speed_flag <= '1';</code>
157			<code> end if;</code>
158			<code> BTN_2_delay <= '1';</code>
159			<code>end if;</code>

Rysunek 9 Obsługa przycisku do zmiany prędkości

Komentarz:

Przycisk do zmiany prędkości działa w oparciu o parametr Speed, który jest przypisywany do wejścia układu prescaler'a. W zależności od wartości tego parametru ustalamy wartość, przez którą dzielimy zegar. Dzięki temu uzyskujemy szybszą lub wolniejszą pracę.

Opis poszczególnych komponentów porty in/out oraz funkcjonalność

```
port(
  clk: in bit;
  btn: in bit_vector (3 downto 0);
  je: out bit_vector(7 downto 0)
);
```

Rysunek 10 Porty in/out układu

Port clk jest portem sygnału zegara, do którego dołączamy sygnał z pliku testbench albo po prostu z płytki ZYB Z7-10

Port je jest portem, do którego jest dołączony urządzenie zewnętrzne zawierające diody używane w projekcie. Port je posiada wartość od 7 do 0, które odpowiadają poszczególnym diodom.

Port btn jest portem, do którego przypisane są używane przez nas przyciski.

19	:	<code>signal Y: bit_vector(7 downto 0);</code>
20	:	<code>signal On_Off_flag: bit:='0';</code>
21	:	<code>signal Speed_flag: bit:='0';</code>
22	:	<code>signal Schemat: bit:='0';</code>
23	:	<code>signal Speed: natural:=124;</code>
24	:	<code>signal Counter: natural:=0;</code>
25	:	<code>signal UP_DOWN: bit:='0';</code>
26	:	<code>signal BTN_1, BTN_2, BTN_3: bit;</code>
27	:	<code>signal BTN_1_delay, BTN_2_delay, BTN_3_delay: bit;</code>
28	:	<code>signal CLK_PRESCALER: bit;</code>
29	:	<code>signal CLK_PRESCALER_DB: bit;</code>

Rysunek 11 Sygnały pomocnicze

Sygnal Y

Sygnal Y jest sygnałem pośrednim który przechowuje wartość podawaną na wyjście układu, czyli port „je”.

Sygnal On_Off_flag

Sygnal jest odpowiednikiem sygnału reset. Pozwala on na wyłączenie/włączenie układu.

Sygnal Speed_flag

Sygnal, który pozwala na wybór prędkości pracy zegara. Możemy wybrać wartość 0 czyli częstotliwość 1Hz albo wartość 1 czyli częstotliwość 2Hz.

Sygnal Schemat

Sygnal pozwala na wybór wariantu świecenia diod. Wartość 0 odpowiada pierwszemu wariantowi a wartość 1 drugiemu.

Sygnal Speed

Sygnal pośredni, który przechowuje wartość przez jaką ma być dzielona częstotliwość zegara płytki. Sygnal ten jest podawany na wejście układu Prescaler'a.

Sygnal Counter

Sygnal, który śledzi numer diody, która należy włączyć dla wariantu 2.

Sygnal UP_DOWN

Sygnal, który wskazuje kierunek przełączania się diod dla wariantu drugiego.

Sygnaly BTN_1 BTN_2 BTN_3

Sygnal, które przechowują wartość reprezentującą stan przycisków odpowiednio opóźniony. Są one również wyjściami układu debouncer'a

Sygnaly BTN_1_delay BTN_2_delay BTN_3_delay

Sygnaly, które przechowują poprzednie wartości reprezentujące stan przycisków. Sygnaly te są używane w momencie, gdy musimy zidentyfikować czy dany przycisk został „puszczony” po uprzednim kliknięciu.

Sygnal CLK_PRESCALER

Sygnal zegarowy, który jest otrzymywany na wyjściu prescaler'a. Wykorzystywany jest do sterowania naszym układem.

Sygnal CLK_PRESCALER_DB

Sygnal zegarowy, który jest otrzymywany na wyjściu prescaler'a. Wykorzystywany jest do sterowania układami debouncer'ów w taki sposób, aby mogły one wprowadzić odpowiednie opóźnienie.

Symulacje (testbench) wraz z omówieniem wyników

```
38 | architecture Behavioral of first_tb is
39 |     signal C: bit;
40 |     signal Y: bit_vector(7 downto 0);
41 |     signal btn: bit_vector(3 downto 0);
42 | begin
43 |     process is
44 |     begin
45 |         C <= '0';
46 |         wait for 1ns;
47 |         C <= '1';
48 |         wait for 1ns;
49 |     end process;
```

Rysunek 12 Kod testbench'a


```

51  ⏏ process is
52  ⏏ begin
53  ⏏     btn <= "0000";
54  ⏏     wait for 1000ns;
55  ⏏     btn <= "0100"; -- uruchomienie zmiany prędkości
56  ⏏     wait for 100ns;
57  ⏏     btn <= "0000";
58  ⏏     wait for 1000ns;
59  ⏏     btn <= "1000"; -- uruchomie drugiego scheamtu
60  ⏏     wait for 100ns;
61  ⏏     btn <= "0000";
62  ⏏     wait for 1000ns;
63  ⏏     btn <= "0010"; -- włącz/ wyłącz
64  ⏏     wait for 100ns;
65
66  ⏏ end process;
67
68  ⏏ inst: entity work.TOP(behavioral)
69  ⏏ port map (
70  ⏏     clk => C,
71  ⏏     btn => btn,
72  ⏏     je => Y
73  ⏏ );
74
75  ⏏ end Behavioral;


```

Rysunek 13 Kod testbench'a c.d.

Komentarz:

Testbench układu został zrealizowany w oparciu o sztucznie wygenerowany zegar o częstotliwości 1GHz. W liniach 53-63 są opisane sygnały odpowiadające poszczególnym przyciskom. Na początku zaczynamy od stanu domyślnego, czyli gdy żaden z przycisków nie jest włączony. Następnie uruchamiamy drugi schemat świecenia i ostatecznie korzystamy z przycisku reset.

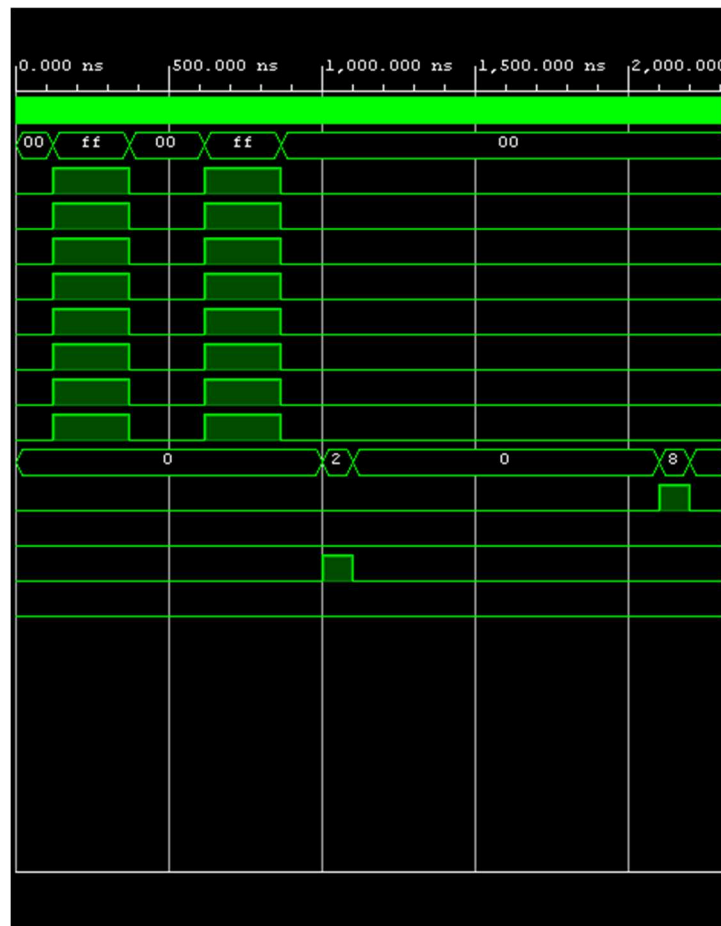Dodatkowo został tutaj instancjonowany projekt zawierający wszystkie wcześniej opisane przeze mnie operacje z odpowiednio zmapowanymi portami.




Rysunek 14 Symulacja część 1

Komentarz:

Na początku symulacji zaczynamy w stanie domyślnym, czyli wariancie 1, w którym negujemy diody. Można zauważyć, że ta operacja przebiega pomyślnie, gdyż stany na wyjściu zmieniają się odpowiednio.

 W dalszej części symulacji klikamy guzik do resetu układu i obserwujemy, że rzeczywiście na wyjściu wtedy stany się nie zmieniają niezależnie od stanu sygnału zegarowego.




Rysunek 15 Symulacja część 2

Komentarz:

W kolejnym kroku klikamy guzik do zmiany wariantu i obserwujemy, że zapaliła się dioda odpowiadającą obecnej wartości sygnału Counter, niemniej jednak praca dalej nie następuje, bo cały czas jesteśmy w stanie reset.

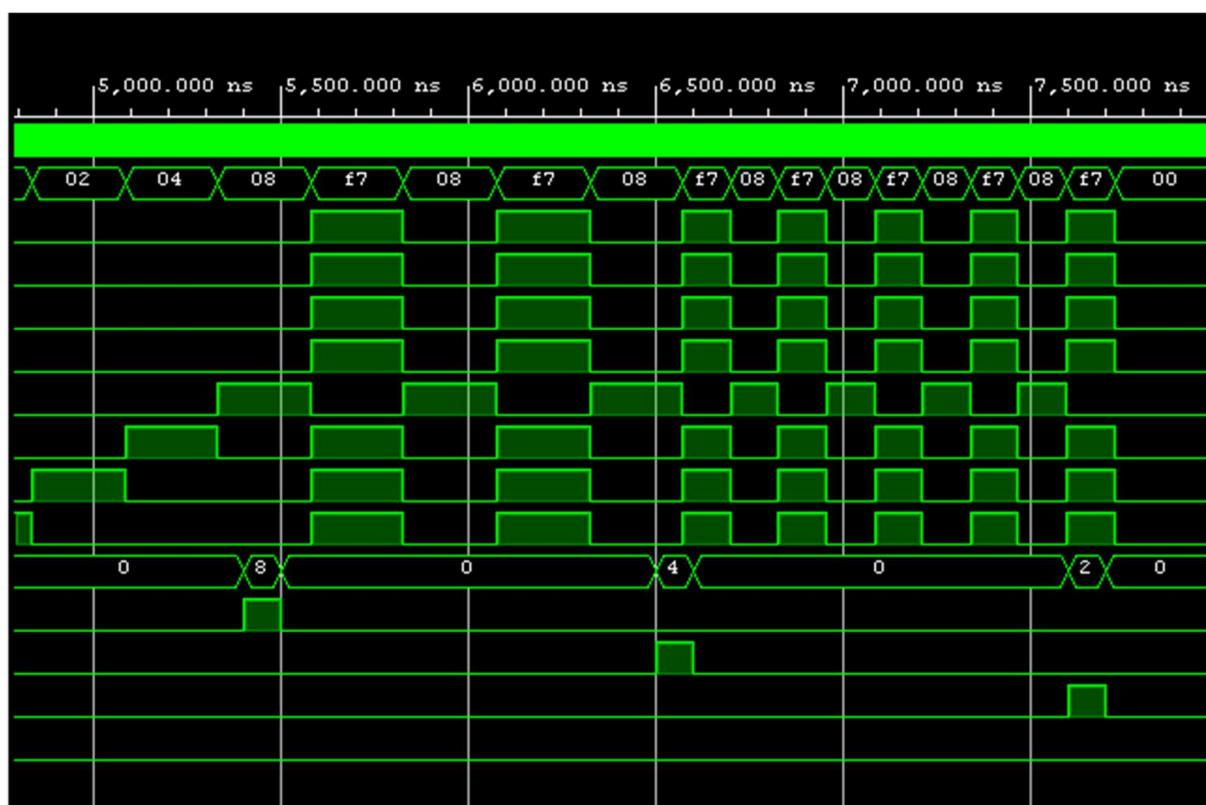Dalej guzik reset klikamy ponownie i obserwujemy odpowiednie przesuwanie się diody.



Rysunek 16 Symulacja część 3

Komentarz:

Dalej ponownie klikamy guzik do zmiany wariantu i guzik do zmiany prędkości pracy układu. Na przebiegach czasowych możemy zaobserwować, że również ta operacja jest realizowana poprawnie.



Rysunek 17 Pełen cykl pracy zaobserwowany na symulacji